

Table of Contents

Module 13	1
Problem 4.9	1
Problem 4.11	2
Problem 4.18	4

Module 13

```
sympref('FloatingPointOutput',true);
```

Problem 4.9

```
clear all
syms V9 V3 vo
[vo] = solve(vo/(4+5) + (vo-V9)/3 + (vo-V3)/1, vo)

vo3V = eval(subs(vo, [V9, V3], [0, 3]))
vo9V = eval(subs(vo, [V9, V3], [9, 0]))

voTot = eval(subs(vo, [V9, V3], [9, 3]))
voTot2 = vo3V + vo9V
%
```

$vo =$

$$0.6923 \cdot V3 + 0.2308 \cdot V9$$

$vo3V =$

$$2.0769$$

$vo9V =$

$$2.0769$$

$voTot =$

$$4.1538$$

$voTot2 =$

$$4.1538$$

Problem 4.11

```
clear all
syms I6 V30 va vb vo io
[va, vb, vo, io] = solve(-I6+va/40+(va-vb)/10, (vb-vb)/10-4*io+(vb+V30)/20,
    va--vb-vo, (va-vb)/10-io, va, vb, vo, io)

voI6 = eval(subs(vo, [I6, V30], [6, 0]))
voV30 = eval(subs(vo, [I6, V30], [0, 30]))

voTot = eval(subs(vo, [I6, V30], [6, 30]))
voTot2 = voI6 + voV30

ioI6 = eval(subs(io, [I6, V30], [6, 0]))
ioV30 = eval(subs(io, [I6, V30], [0, 30]))

ioTot = eval(subs(io, [I6, V30], [6, 30]))
ioTot2 = ioI6 + ioV30
%
```

va =

$$29.3333 \cdot I6 - 0.2667 \cdot V30$$

$v_b =$

$$26.6667 \cdot I_6 - 0.3333 \cdot V_{30}$$

$v_o =$

$$56 \cdot I_6 - 0.6000 \cdot V_{30}$$

$i_o =$

$$0.2667 \cdot I_6 + 0.0067 \cdot V_{30}$$

$v_{oI6} =$

$$336$$

$v_{oV30} =$

$$-18$$

$v_{oTot} =$

$$318$$

$v_{oTot2} =$

$$318$$

$i_{oI6} =$

$$1.6000$$

$i_{oV30} =$

$$0.2000$$

$i_{oTot} =$

$$1.8000$$

$i_{oTot2} =$

$$1.8000$$

Problem 4.18

```
clear all
syms V10 I2 va vb vo
[va, vb, vo] = solve((va-V10)/10-I2+0.5*vo+(va-vb)/1, -0.5*vo+(vb-vb)/1+vb/4,
    vb-vo, va, vb, vo)

voV10 = eval(subs(vo, [V10, I2], [10, 0]))
voI2 = eval(subs(vo, [V10, I2], [0, 2]))

voTot = eval(subs(vo, [V10, I2], [10, 2]))
voTot2 = voV10 + voI2
%
```



```
va =

2.3077*I2 + 0.2308*V10
```



```
vb =

3.0769*I2 + 0.3077*V10
```



```
vo =

3.0769*I2 + 0.3077*V10
```



```
voV10 =

3.0769
```



```
voI2 =

6.1538
```



```
voTot =

9.2308
```



```
voTot2 =

9.2308
```

Published with MATLAB® R2022b